

Laboratorio #10

Enlace al repositorio de GitHub: <https://github.com/gar19421/Lab-10.git>

Ejercicio 1:

En este ejercicio se realizó un fragmento del microprocesador a trabajar en el laboratorio, en este ejercicio como se puede observar se implemento el program counter utilizando el contador codificado en laboratorios previos, el fetch el cual es un flip flop de 8bits que se implemento con 8 flipflops de 1bit codificados anteriormente. Por aparte tambien se implemento una program ROM junto con una lista de memoria de 32 direcciones, todo esto se implemento en un modulo control para manejar el fragmento del microprocesador.

```
module P1_101(input wire clk, reset, enable, D, output reg V);
    always @(posedge clk or posedge enable or posedge reset) begin
        if (reset) V <= 1'b0;
        else if (enable) V <= D;
    end
endmodule

module Program_Counter(input wire clk, reset, enable, load, input [11:0] loadPC, output reg[11:0] count);
    //Contador de 12 bits con entradas de clock, reset, enable y load

    always @(posedge clk or posedge reset or posedge enable or posedge load) begin
        if (reset) begin
            count <= 12'd0; // si se resetea empieza en cero
        end
        else if (clk & enable & !load) begin
            // si esta en enable cuenta el contador sino no cuenta
            count <= count + 12'd1;
        end
        else if (clk & load & enable) begin
            count <= loadPC; // cargando el valor
        end
    end
endmodule


module Fetch(input wire clk, reset, enable, input wire [7:0] program_byte, output wire [3:0] instr, oprnd);
    // 10111 F11(clk, reset, enable, program_byte[7], instr[1]);
    // 10111 F12(clk, reset, enable, program_byte[6], instr[2]);
    // 10111 F13(clk, reset, enable, program_byte[5], instr[3]);
    // 10111 F14(clk, reset, enable, program_byte[4], instr[0]);
    // 10111 F15(clk, reset, enable, program_byte[3], oprnd[1]);
    // 10111 F16(clk, reset, enable, program_byte[2], oprnd[2]);
    // 10111 F17(clk, reset, enable, program_byte[1], oprnd[3]);
    // 10111 F18(clk, reset, enable, program_byte[0], oprnd[0]);
endmodule

module Program_ROM(input wire [11:0] address, output wire [7:0] word); //memoria rom
    reg [7:0] mem [0:4095]; // creacion de arreglo de memoria
    initial begin
        $readmemb("memory.list", mem); //lectura del archivo de datos
    end
    assign word = mem[address]; // resultado leído de la memoria
endmodule

module Control(input clk, resetC, resetF, enableC, enableF, load, input [11:0] loadPC, output [3:0] instr, oprnd);
    wire [11:0] PC;
    wire [7:0] program_byte;

    Program_Counter PC1(clk, resetC, enableC, load, loadPC, PC);
    Program_ROM PR1(PC, program_byte);
    Fetch F1(clk, resetF, enableF, program_byte, instr, oprnd);
endmodule
```

Como se puede observar en el diagrama de timing, en cada flanco de reloj el contador aumenta y se obtiene el valor de memoria en dicha posición y cuando se activa el load en 1 se carga el valor de memoria en la posición precargada identificada como loadPC.

 


Ejercicio 2:

En este fragmento del microprocesador, como se puede observar, se implemento la ALU del microprocesador, de una ALU codificada en laboratorios previos, con la diferencia que en este se realizaban las 5 instrucciones propias del ALU del proyecto. Así mismo se le agregó un control de 2 bits que correspondía al bit de cero y carry on de las operaciones del ALU identificado como C_Z. También se implemento el acumulador como un flip flop de 4 bits y un bus driver que se implemento 2 veces el cual consistía en un buffer triestado de 4 bits codificado en anteriores laboratorios. Todo esto unido en el modulo de control del fragmento del microprocesador.

```
module ALU(input wire [3:0] A, B, input wire [2:0] S, output reg [3:0] R, output reg [1:0] C_Z);  
    reg [4:0] result;  
    // parameter table 2-2 (lines)  
    parameter C000 = 0'd0;  
    parameter L11 = 0'd1;  
    parameter ADD1 = 0'd2;  
    parameter NAND1 = 0'd3;  
  
    always @(*) begin // operaciones a realizar con la ALU con un select case  
        case(S)  
            0: result <= A;  
            1: result <= (A + B);  
            2: result <= B;  
            3: result <= (A + B);  
            4: result <= (A - B);  
            default: result <= 0'd0;  
        endcase  
        assign [R, C_Z] = {result[3:0], result[4], ((result[3:0] == 0'd0) ? 1'b1 : 1'b0)};  
    end  
endmodule  
  
module Accumulator(input wire clk, reset, enable, input wire [3:0] D, output wire [3:0] Accu);  
    FF_D1 FF1(clk, reset, enable, 0[1], Accu[1]);  
    FF_D1 FF2(clk, reset, enable, 0[2], Accu[2]);  
    FF_D1 FF3(clk, reset, enable, 0[3], Accu[3]);  
    FF_D1 FF4(clk, reset, enable, 0[0], Accu[0]);  
endmodule  
  
module Bus_Driver(input wire enable, input wire [3:0] bus, output wire [3:0] Y);  
    assign Y = enable ? bus : 4'bZ;  
endmodule  
  
module Control(input wire clk, reset, enable1, enable2, enable3, input wire [3:0] bus, input wire [2:0] S,  
    output wire [1:0] C_Z, output wire [3:0] R);  
    wire [3:0] accu, R, data_bus;  
    Bus_Driver BD1(enable1, bus, data_bus);  
    Accumulator Accu(clk, reset, enable1, R, accu);  
    ALU alu1(accu, data_bus, S, R, C_Z);  
    Bus_Driver BD2(enable2, R, Y);  
endmodule
```

Como se puede observar en el diagrama de timing, se muestra que mientras los enables estén en cero la salida de la data_bus se encuentra en alta impedancia al igual que Y. Por otro lado, se puede observar que respecto a la entrada del bus que representa la entrada del bus driver al ALU, dependiendo de la operación S que se realice la salida Y y R se actualiza. Así mismo la señal del C_Z es 10 cuando la salida R, Y es cero y es 01, cuando existe un overflow en la salida.

 

Otras evidencias (Screenshots):

- Pruebas en consola:

```
Ejercicio 1
CLK ResetC ResetF EnableC EnableF Load instr oprnd
VCD info: dumpfile ej01_tb.vcd opened for output.
1 1 1 x x x 0000 0000
0 1 1 x x x 0000 0000
1 0 0 0 0 0 0000 0000
0 0 0 0 0 0 0000 0000
1 0 0 0 0 0 0000 0000
0 0 0 0 0 0 0000 0000
1 0 0 0 0 0 0000 0000
0 0 0 0 0 0 0000 0000
1 0 0 1 1 0 1110 1101
0 0 0 1 1 0 1110 1101
1 0 0 1 1 0 0001 0010
0 0 0 1 1 0 0001 0010
1 0 0 1 1 0 1111 0111
0 0 0 1 1 0 1111 0111
1 0 0 1 1 0 1111 0111
0 0 0 1 1 0 1111 0111
1 0 0 1 1 0 1000 0011
0 0 0 1 1 0 1000 0011
1 0 0 1 1 0 1100 0001
0 0 0 1 1 0 1100 0001
1 0 0 1 1 1 0011 0111
0 0 0 1 1 1 0011 0111
1 0 0 1 1 0 1010 0101
0 0 0 1 1 0 1010 0101
1 0 0 1 1 0 0000 0111
0 0 0 1 1 0 0000 0111
1 0 0 1 1 0 0110 0011
0 0 0 1 1 0 0110 0011
1 0 0 1 1 0 1110 1001
gtkwave ej01_tb.vcd ej01_tb.gtkw
```

```
Ejercicio 2
CLK Reset Enable1 Enable2 Enable3 Bus S Y C_Z
VCD info: dumpfile ej02_tb.vcd opened for output.
1 1 x x x XXXX XXX XXXX XX
0 1 x x x XXXX XXX XXXX XX
1 0 0 0 0 0100 000 ZZZZ 10
0 0 0 0 0 0100 000 ZZZZ 10
1 0 1 1 1 0100 000 0000 10
0 0 1 1 1 0100 000 0000 10
1 0 1 1 1 1000 000 0000 10
0 0 1 1 1 1000 000 0000 10
1 0 1 1 1 1000 010 0000 10
0 0 1 1 1 1000 010 0000 10
1 0 1 1 1 0111 010 0111 00
0 0 1 1 1 0111 010 0111 00
1 0 1 1 1 0111 001 0001 00
0 0 1 1 1 0111 001 0001 00
1 0 1 1 1 0111 000 0111 00
0 0 1 1 1 0111 000 0111 00
1 0 1 1 1 0011 000 0000 10
0 0 1 1 1 0011 000 0000 10
1 0 1 1 1 0011 100 0000 10
0 0 1 1 1 1111 100 1111 01
0 0 1 1 1 1111 100 1111 01
1 0 1 1 1 011 011 1110 01
gtkwave ej02_tb.vcd ej02_tb.gtkw
```

- Testbench:

```
module testbench();
    reg clock, resetC, resetF, enableC, enableF, load; //variables para el contador
    reg [11:0] loadPC;
    wire [3:0] instr;
    wire [3:0] oprnd;

    always//instanciacion del clock
    begin
        clock <= 1;
        #1 clock <= ~clock; // se realiza el cambio del reloj
        #1;
    end

    Control ctrl1(clock, resetC, resetF, enableC, enableF, load, loadPC, instr, oprnd);

    initial begin// test del programa
        $display("Ejercicio 1(n)");
        $display("CLK ResetC ResetF EnableC EnableF Load instr oprnd");
        $display("-----|-----");
        $monitor("%b %b | %b %b %b | %b %b", clock, resetC, resetF, enableC, enableF, load, loadPC);
        resetC = 1; resetF = 1;
        #2 enableC = 0; enableF = 0; resetC = 0; resetF = 0; load = 0; loadPC = 12'd0;
        #2; #2;
        #2 enableC = 1; enableF = 1;
        #2; #2; #2; #2;
        #2 load = 1; loadPC = 12'd12;
        #2 load = 0;
        #2; #2; #2;
        $finish;
    end

    initial begin//ejecutor GTKWave para diagramas de timing.
        $dumpfile("ej01_tb.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
    end
endmodule
```

```
module testbench();
    reg clock, reset, enable1, enable2, enable3;
    reg [3:0] bus;
    reg [2:0] s;
    wire [3:0] Y;
    wire [1:0] C_Z;

    always//instanciacion del clock
    begin
        clock <= 1;
        #1 clock <= ~clock; // se realiza el cambio del reloj
        #1;
    end

    Control ctrl1(clock, reset, enable1, enable2, enable3, bus, s, Y, C_Z);

    initial begin// test del programa
        $display("Ejercicio 2(n)");
        $display("CLK Reset Enable1 Enable2 Enable3 Bus S Y C_Z");
        $display("-----|-----");
        $monitor("%b %b | %b %b %b | %b %b | %b %b", clock, reset, enable1, enable2, enable3, bus, s, Y, C_Z);
        reset = 1;
        #2 enable1 = 0; enable2 = 0; enable3 = 0; reset = 0; bus = 4'd4; s = 3'd0;
        #2 enable1 = 1; enable2 = 1; enable3 = 1;
        #2 bus = 4'd8; #2 s = 3'd2;
        #2 bus = 4'd7; #2 s = 3'd1;
        #2 s = 3'd0;
        #2 bus = 4'd3; #2 s = 3'd4;
        #2 bus = 4'd15; #2 s = 3'd3;
        $finish;
    end

    initial begin//ejecutor GTKWave para diagramas de timing.
        $dumpfile("ej02_tb.vcd");
        $dumpvars(0, testbench);
    end
end
```